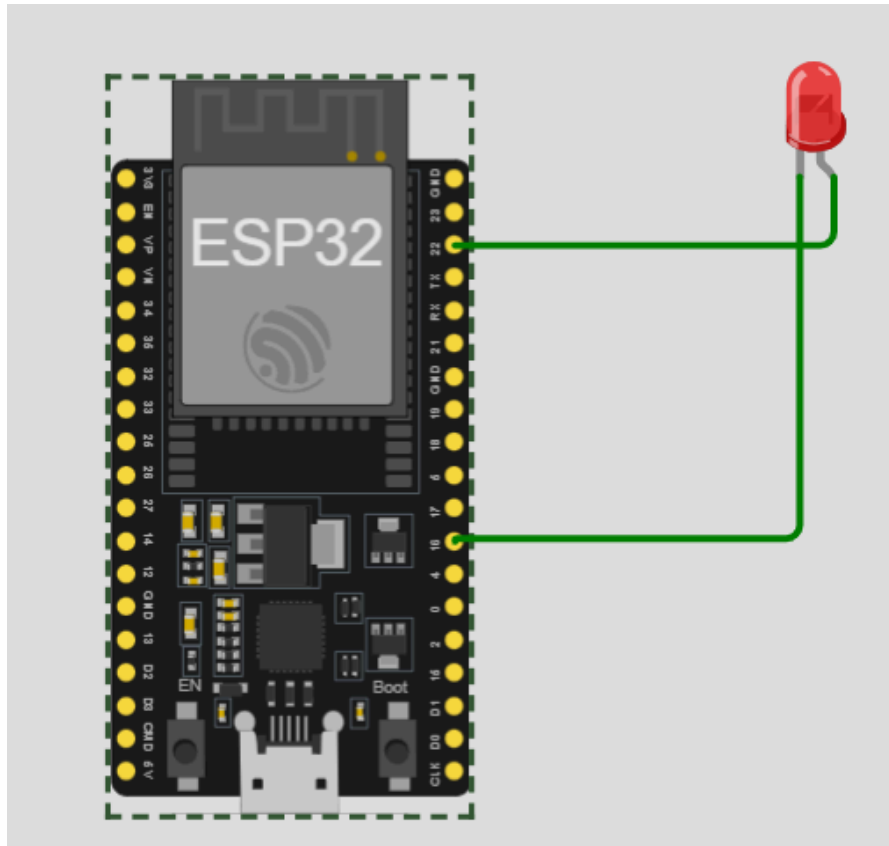


série 2



```
from machine import Pin
```

```
from time import sleep
```

```
led = Pin(22, Pin.OUT)
```

```
while True:
```


```
    led.on()
```

```
    sleep(1)
```

```
    led.off()
```

```
    sleep(1)
```

corrige pour Faire clignoter la LED

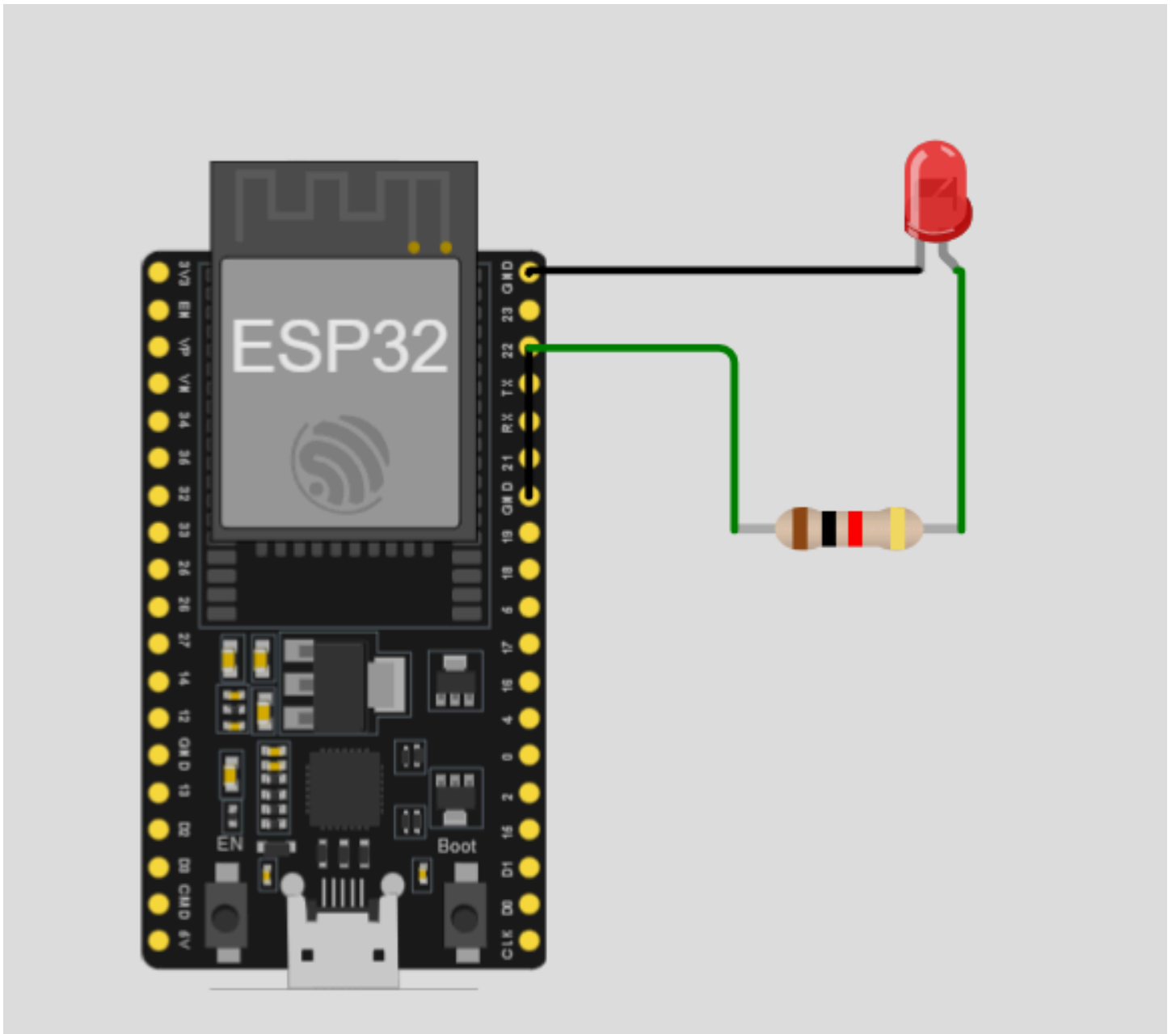

NB : resistance peut reli  , en anode(long) ou cathode mais la led doit  tre li e comme  a anode au pin et cathode au GND

maintenant on veut allumer la led 2.5 s et l' teindre 1.5s fournit le code convenable

```
from machine import Pin
```

```
from time import sleep (from time import sleep_ms)
```

```
led = Pin(22, Pin.OUT)
```

```
while True:
```

```
    led.on()
```

sleep(2.5) (sleep_ms(2500))

led.off()

sleep(1.5) (sleep_ms(1500))

Questions Vrai / Faux

1. L'ESP32 possède le Wi-Fi intégré. **Vrai**
2. Pin.OUT configure une broche(pin /gpio) en sortie. **Vrai** (broche en entrée : Pin.IN)
3. time.sleep(1) crée un délai d'une seconde. **Vrai**
4. L'ESP32 peut communiquer par Bluetooth. **Vrai**
5. Une boucle while True peut fonctionner infiniment. **Vrai**
6. GPIO signifie General Purpose Input Output. **Vrai**

QCM

1. Quelle(s) instruction(s) allume(ent) une LED ?

- A.** led.value(1)
- B. led.start()
- C. led.run()
- D .** led.on()

2. Quel module gère les broches (pins)?

- A. wifi
- B.** machine
- C. random
- D. os

3. Quelle fonction crée un délai (time) ?

- A. wait()
- B. delay()
- C.** sleep()
- D. pause()

4. Quelle broche représente la masse ?

- A. VIN
- B. 3V3
- C.** GND
- D. EN

5. Quel composant produit de la lumière ?

- A. Résistance
- B. Condensateur
- C. LED**
- D. Capteur

6. Quelle instruction importe une bibliothèque ?

- A. include
- B. using
- C. import**
- D. library